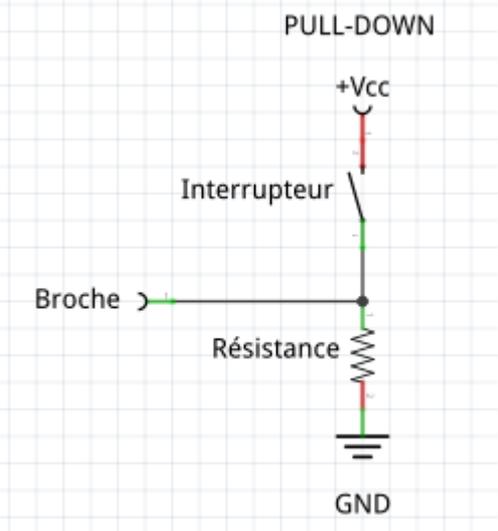
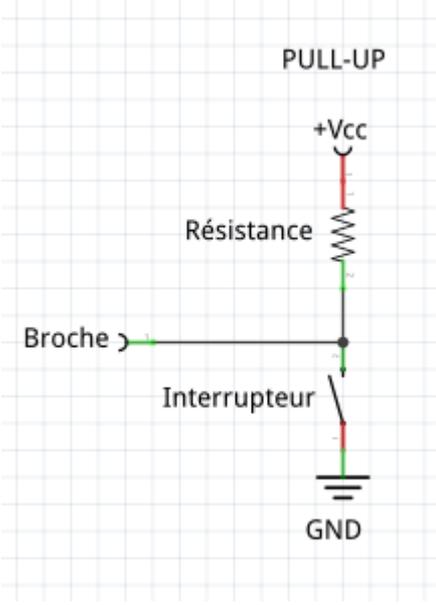


Résistance Pull-Down et Pull-Up

Résistance Pull-Down	Résistance Pull-Up
 <p>PULL-DOWN</p> <p>+Vcc</p> <p>Interrupteur</p> <p>Broche</p> <p>Résistance</p> <p>GND</p>	 <p>PULL-UP</p> <p>+Vcc</p> <p>Résistance</p> <p>Broche</p> <p>Interrupteur</p> <p>GND</p>
<p>Interrupteur ouvert :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la broche est au potentiel GND (0volt)</li> </ul> <p>Interrupteur fermé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la broche est au potentiel +Vcc</li> </ul>	<p>Interrupteur ouvert :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la broche est au potentiel +Vcc</li> </ul> <p>Interrupteur fermé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la broche est au potentiel GND (0volt)</li> </ul>